

实验报告

2021 年 6 月 4 日

成绩: _____

姓名	汪凌峰	学号	19270824	班级	19052321
专业	计算机科学与技术		课程名称	计算机组成原理课程设计	
任课老师	曾虹	指导老师	曾虹	机位号	31
实验序号	9	实验名称	实现 R、I 型指令的 CPU 设计实验		
实验时间	2021.6.4	实验地点	一教 225	实验设备号	31

一、实验程序源代码

```
`timescale 1ns / 1ps

module R_I_CPU(
    input clk,
    input rst,
    input clk_m,
    output [31:0]Inst_code,
    output [5:0]opcode,func,
    output [4:0]rs,
    output [4:0]rt,
    output [4:0]rd,
    output [4:0]shamt,
    output [15:0]imm,
    output [15:0]offset,
    output [31:0] ALU_F,
    output reg [2:0] ALU_OP,
    output ZF,
    output OF,
    output reg Write_Reg,
    output reg Mem_Write,
    output [31:0]R_Data_A,
    output [31:0]R_Data_B,
    output [31:0]M_R_Data,
    output [7:0]Mem_Addr,
    output reg rd_rt_s,
    output reg imm_s,
    output reg [31:0]PC,
    output reg rt_imm_s,
    output reg alu_mem_s,
```

```

output [4:0]W_Addr,
output [31:0]ALU_B,
output [31:0]W_Data,
output reg [31:0]imm_kz
);
wire [31:0]PC_new;

initial PC = 32'h00000000;

assign PC_new = PC + 4;
assign W_Addr = (rd_rt_s) ? rt : rd;
assign ALU_B = (rt_imm_s) ? imm_kz : R_Data_B;
assign Mem_Addr = ALU_F[7:0];
assign W_Data = (alu_mem_s) ? M_R_Data : ALU_F;

ALU ALU_1(ALU_OP, R_Data_A, ALU_B, ALU_F, ZF, OF);
REGS REGS_1(~clk, rst, Write_Reg, rs, rt, W_Addr, W_Data, R_Data_A,
R_Data_B);

RAM_B RAM1 (
.clka(clk_m), // input clka
.wea(Mem_Write), // input [0 : 0] wea
.addra(Mem_Addr[7:2]), // input [5 : 0] addra
.dina(R_Data_B), // input [31 : 0] dina
.douta(M_R_Data) // output [31 : 0] douta
);

ROM_B ROM1 (
.clka(clk), // input clka
.addra(PC[7:2]), // input [5 : 0] addra
.douta(Inst_code) // output [31 : 0] douta
);

always @(negedge clk or posedge rst)
begin
if (rst)
PC = 32'h00000000;
else
PC = PC_new;
end

assign opcode = Inst_code[31:26];
assign rs = Inst_code[25:21];
assign rt = Inst_code[20:16];

```

```

assign rd = Inst_code[15:11];
assign shamt = Inst_code[10:6];
assign func = Inst_code[5:0];
assign imm = Inst_code[15:0];
assign offset = Inst_code[15:0];

always @(*)
begin
    ALU_OP = 3'b100;
    rd_rt_s = 1'b0;
    imm_s = 1'b0;
    rt_imm_s = 1'b0;
    alu_mem_s = 1'b0;
    Mem_Write = 1'b0;
    Write_Reg = 1'b1;

    if (opcode == 6'b000000) // R 指令
    begin
        ALU_OP = 3'b100;
        rd_rt_s = 1'b0;
        imm_s = 1'b0;
        rt_imm_s = 1'b0;
        alu_mem_s = 1'b0;
        Mem_Write = 1'b0;
        Write_Reg = 1'b1;
        case (func)
            6'b100000:begin ALU_OP=3'b100; end
            6'b100010:begin ALU_OP=3'b101; end
            6'b100100:begin ALU_OP=3'b000; end
            6'b100101:begin ALU_OP=3'b001; end
            6'b100110:begin ALU_OP=3'b010; end
            6'b100111:begin ALU_OP=3'b011; end
            6'b101011:begin ALU_OP=3'b110; end
            6'b000100:begin ALU_OP=3'b111; end
        endcase
    end

    else // I 指令
    begin
        case(opcode)
            6'b001000:begin rd_rt_s=1; imm_s=1; rt_imm_s=1; ALU_OP=100; end //addi
            6'b001100:begin rd_rt_s=1; rt_imm_s=1; ALU_OP=000; end //andi
            6'b001110:begin rd_rt_s=1; rt_imm_s=1; ALU_OP=010; end //xori
            6'b001011:begin rd_rt_s=1; rt_imm_s=1; ALU_OP=110; end //sltiu

```

```

6'b100011:begin rd_rt_s=1; imm_s=1; rt_imm_s=1; alu_mem_s=1;
                ALU_OP=100; end //lw
6'b101011:begin imm_s=1; rt_imm_s=1; ALU_OP=100; Write_Reg=0;
                Mem_Write=1; end //sw
                endcase
            end
        end
// 0 拓展与符号拓展
always @(*)
begin
    if(imm_s==1'b0)
    begin
        imm_kz={{16{1'b0}},imm};
    end
    if(imm_s==1'b1)
    begin
        case(imm[15])
            1'b1:imm_kz={{16{1'b1}},imm};
            1'b0:imm_kz={{16{1'b0}},imm};
        endcase
    end
end;
endmodule

```

二、仿真测试代码

```

`timescale 1ns / 1ps

module TestR_I_CPU;

    // Inputs
    reg clk;
    reg rst;
    reg clk_m;

    // Outputs
    wire [31:0] Inst_code;
    wire [5:0] opcode;
    wire [5:0] func;
    wire [4:0] rs;
    wire [4:0] rt;
    wire [4:0] rd;
    wire [4:0] shamt;

```

```

wire [15:0] imm;
wire [15:0] offset;
wire [31:0] ALU_F;
wire [2:0] ALU_OP;
wire ZF;
wire OF;
wire Write_Reg;
wire Mem_Write;
wire [31:0] R_Data_A;
wire [31:0] R_Data_B;
wire [31:0] M_R_Data;
wire [7:0] Mem_Addr;
wire rd_rt_s;
wire imm_s;
wire [31:0] PC;
wire rt_imm_s;
wire alu_mem_s;
wire [4:0] W_Addr;
wire [31:0] ALU_B;
wire [31:0] W_Data;
wire [31:0] imm_kz;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
R_I_CPU uut (
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .clk_m(clk_m),
    .Inst_code(Inst_code),
    .opcode(opcode),
    .func(func),
    .rs(rs),
    .rt(rt),
    .rd(rd),
    .shamt(shamt),
    .imm(imm),
    .offset(offset),
    .ALU_F(ALU_F),
    .ALU_OP(ALU_OP),
    .ZF(ZF),
    .OF(OF),
    .Write_Reg(Write_Reg),
    .Mem_Write(Mem_Write),
    .R_Data_A(R_Data_A),
    .R_Data_B(R_Data_B),

```


四、思考与探索

这次实验是基本上把所有的 R、I 型指令都实现了，建了一个 RAM 和一个 ROM 用来放指令和数据，下次只要再把 J 型跳转指令实现就可以完成最后的 CPU 设计了。基本上通过这次实验我对内部的那些控制信号有了更深度的认识，通过实践也解决了一些上课没能解决的问题。下次做 RIJ 型 CPU 的时候我再更加完善一下它吧。